 


Organisation

JK-Flipflop


- Entschärfe verbotenen Zustand vom RS-FF
- Schalte nur, wenn es Q zulässt
- Prüfe Set und Q bzw. Reset und \overline{Q}
- Verbotener Eingang = Toggle (im Takt)

J	K	Q	\overline{Q}	Funktion
0	0	*	*	Speichern
0	1	1	0	Setzen
1	0	0	1	Zurücksetzen
1	1	1	1	Toggeln





Automaten

 - Verknüpfung von Zuständen, Eingabe & Ausgabe
- Meist mit binärer Ein-/Ausgabe
- Beispiel: Ampel






Automaten

  - Zustand
 - Kreis mit Name des Zustands
- Übergang
 - Pfeil mit zwischen zwei Zuständen genutzter Eingabe
- Ausgabe
 - Zusätzlich an Zuständen oder Übergängen



Automaten

   - 3 Darstellungen/Typen
 - Mealy
 - Ausgabe auf Übergängen
 - Moore
 - Ausgabe im Zustand
 - Medwedev
 - Ausgabe **entspricht** Zustand
- Zeichen: <http://madebyevan.com/fsm/>




Automaten

- Startzustand
 - Pfeil ohne „Herkunft“ $\rightarrow \bigcirc$
- Endzustände
 - optional, doppelter Kreis $\bigcirc\bigcirc$
- Deterministisch
 - Alle Übergänge sind definiert
- Nicht-Deterministisch
 - Nicht alle Übergänge sind definiert

Automaten


- Formalisierung? Ein-/Ausgabe?

 

Die gezeichneten Pfeile sind für die Eingabe 1, die Eingabe 0 ändert den Zustand nicht. In den Übungen die 0 auch eintragen, da deterministisch!

 Aufgabe:

- Stelle die Ampel als Moore, Mealy dar
- Schält bei Eingabe 1 weiter
- Bei Eingabe 0 bleibt sie konstant
- Wie lässt sich ein Medwedev realisieren?



Automaten → Schaltwerk

- Alle Zustände mit JK-FF codieren
- Zustandsübergangsdiagramm
 - Don't Care, falls Zustand ungenutzt
- Set/Reset/Speichern der FFs
- FF-Ansteuerungsgleichung minimieren
 - Eingabevariablen: Zustände und Eingabe

JK-Flipflops geschickt schalten

- $0 \rightarrow 0$: Nicht (Jump oder Toggle)
- $0 \rightarrow 1$: Jump oder Toggle
- $1 \rightarrow 0$: Kill oder Toggle
- $1 \rightarrow 1$: Nicht (Kill oder Toggle)

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	*
0	1	1	*
1	0	*	1
1	1	*	0

RS-Flipflops geschickt schalten

- [Verhindere zustand $R=S=1$]
- $0 \rightarrow 0$: Nicht (Set oder Toggle)
- $0 \rightarrow 1$: **NUR Set**
- $1 \rightarrow 0$: **NUR Kill**
- $1 \rightarrow 1$: Nicht (Reset oder Toggle)

Q_n	Q_{n+1}	S	R
0	0	0	*
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	*	0

Ampelschaltung

Phase	Q_2	Q_1	Q_2'	Q_1'	J_2	K_2	J_1	K_1
Rot	0	0						
Gelb	0	1						
Grün	1	0						
Rot/Gelb	1	1						

Ampelschaltung

Phase	Q_2	Q_1	Q_2'	Q_1'	J_2	K_2	J_1	K_1
Rot	0	0	0	1	0	*	1	*
Gelb	0	1	1	0	1	*	*	1
Grün	1	0	1	1	*	0	1	*
Rot/Gelb	1	1	0	0	*	1	*	1

Ansteuerungsgleichung

J_2 Q_2

	0	1
Q_1	*	*
	2	3

K_2 Q_2

	*	*
Q_1	0	1
	2	3

J_1 Q_2

	1	*
Q_1	1	*
	2	3

K_1 Q_2

	*	1
Q_1	*	1
	2	3

Schaltwerk → Automaten-Typ

- Keine Ausgangsfkt.?
 - Medwedev
- Ausgangsfkt. nutzen Eingabe?
 - Mealy
- Ausgangsfkt. der FF werden kodiert?
 - Moore

Jetzt Doch: Negative Binärzahlen


- Idee 1: Vorzeichenbehaftet
 - Höchstes Bit s gibt Vorzeichen an
 - $0 = \text{positiv}$; $1 = \text{negativ bzw. } (-1)^s$
 - Problem: Berechnung?

Negative Binärzahlen

- Invertieren: $0 \leftrightarrow 1$
- Idee 2: 1er-Komplement
 - Invertiere Zahl zum Negieren
 - Wieder: Höchstes Bit s für Vorzeichen
 - Wertebereich: $[-2^{n-1}; 2^{n-1}]$
 - Problem: Doppelte 0
 - $0000_{1C} = 0_d$; $1111_{1C} = -0_d$

2er-Komplement

 - Idee: 2er-Komplement
 - Subtrahiere im Negativen -1, um -0 zu verhindern
 - Wertebereich: $[-2^{n-1} - 1; 2^{n-1}]$
- Negieren (in beide Richtungen)
 - Invertieren
 - 1 darauf addieren



Wieso 2er-Komplement?

- Rechnen mit negativen Zahlen
- Subtrahieren = Addieren einer negativen 2er-Komplement-Zahl
- Testen: Rechne $3 - 7 = -4$ bzw. $-3 - 2 = -5$

$$\begin{array}{r} 0011 \\ + 1001 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ + 1110 \\ \hline \end{array}$$